








TEMA 6 UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA

1. OPERADORES LÓGICOS.
2. PROPIEDADES DE LA UAL.
3. OPERADORES DE DESPLAZAMIENTO.
 - Desplazamientos lógicos.
 - Desplazamientos circulares.
 - Desplazamientos aritméticos.
4. OPERACIONES LÓGICAS.
5. OPERACIONES DE SUMA Y RESTA.
 1. Sumador elemental.
 2. Sumador con acarreo. Generador rápido de arrastres.
6. OPERACIÓN DE MULTIPLICACIÓN.
 - Multiplicador por suma-desplazamiento.
 - Algoritmo de Booth.
7. OPERACIÓN DE DIVISIÓN.
 - Algoritmo de división con restauración.
 - Algoritmo de división sin restauración.



1. OPERADORES LÓGICOS.

□ Puertas Lógicas

     

□ Leyes de Morgan


$$\overline{(a+b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$\overline{(a \cdot b)} = \bar{a} + \bar{b}$$



 2. PROPIEDADES DE LA UAL.

- ❑ Elemento encargado de realizar cualquier tipo de operación.
- ❑ Mayor parte de las operaciones se basan en un simple sumador-restador (operaciones elementales).
- ❑ Operadores generales y especializados
- ❑ En función del número de dígitos con los que pueden operar a la vez se denominan operadores serie o paralelo.
- ❑ Estructura de una unidad aritmética:



3. OPERADORES DE DESPLAZAMIENTO

Consisten en mover todos los bits de una palabra hacia la izquierda o hacia la derecha.


$A = a_0 a_1 a_2 \dots a_n$ (Operando origen)

$D = d_0 d_1 d_2 \dots d_n$ (Operando destino)


$$d_{i+k} = a_i \quad i = 0, 1, \dots, N$$

■ Desplazamientos lógicos

 - ❑ Los valores extremos se completan con 'ceros'



■ Desplazamientos circulares

 




3. OPERADORES DE DESPLAZAMIENTO

■ Desplazamientos aritméticos

- Multiplicación o División por potencias de 2
 - Se debe conservar el signo del operando



 - Detección del desbordamiento en multiplicación



4. OPERACIONES LÓGICAS.

- Operaciones:
 - NOT (!)
 - OR (|)
 - AND (&)
 - XOR (^)
- Se ejecutan bit a bit, según las tablas de la diapositiva 2.
- Ejemplo:

```
          0110 1011
XOR     1010 1001
-----
          1100 0010
```




5. OPERACIONES DE SUMA Y RESTA.

- ❑ Son dos operaciones muy típicas.
- ❑ Hay que tener en cuenta el bit resultante de la operación y el acarreo para sumas siguientes.
- ❑ La entrada a una operación de suma serán los dos bits sobre los que se realiza la operación y el acarreo previo, y a la salida debe devolver el resultado y el acarreo para la etapa siguiente.

Entradas			Salidas	
a_i	b_i	c_{i-1}	s_i	c_i
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

- ❑ CIRCUITO SUMADOR ELEMENTAL.

 


- ❑ CIRCUITO SUMADOR CON ACARREO.




 5. OPERACIONES DE SUMA Y RESTA.

- ❑ La resta se consigue con una pequeña modificación sobre la suma.



 - ❑ Para sumar un número de bits determinada, hará falta colocar en serie varios sumadores elementales para ir sumando cada pareja de bits y para tener en cuenta el acarreo siguiente



- ❑ El tiempo necesario para realizar una suma de n bits sería de n veces el tiempo necesario para una suma elemental




5. OPERACIONES DE SUMA Y RESTA.

■ Sumadores Rápidos: Sumador de Anticipador de Acarreo

- Genera simultáneamente todos los acarrees sin esperar a su propagación

 - Funciones lógicas g y p
- g : Generador de acarreo
 $g_i = a_i \cdot b_i$
- p : Propagador de acarreo
 $p_i = a_i \text{ XOR } b_i$
- Se forman directamente con los bits de cada etapa
- Requiere un solo nivel de puertas en su utilización



$$c_n = g_n + p_n \cdot c_{n-1}$$

$$c_{n+1} = g_{n+1} + p_{n+1} \cdot c_n = g_{n+1} + p_{n+1} \cdot g_n + p_{n+1} \cdot p_n \cdot c_{n-1}$$

$$c_{n+2} = g_{n+2} + p_{n+2} \cdot c_{n+1} = g_{n+2} + p_{n+2} \cdot g_{n+1} + p_{n+2} \cdot p_{n+1} \cdot g_n + p_{n+2} \cdot p_{n+1} \cdot p_n \cdot c_{n-1}$$

$$c_{n+3} = g_{n+3} + p_{n+3} \cdot c_{n+2} = g_{n+3} + p_{n+3} \cdot g_{n+2} + p_{n+3} \cdot p_{n+2} \cdot g_{n+1} + p_{n+3} \cdot p_{n+2} \cdot p_{n+1} \cdot g_n + p_{n+3} \cdot p_{n+2} \cdot p_{n+1} \cdot p_n \cdot c_{n-1}$$

- Todos se calculan simultáneamente con lo que se tienen los acarrees necesarios
- Se pueden conectar estos bloques para realizar estructuras más complejas
- Los GRA actúan bajo otros GRA con sus propias señales g^* y p^*



6. OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN.

Se pueden realizar de dos formas:

- **Circuito combinacional**
 - Sólo máquinas muy potentes.
- **Algoritmo secuencial**
 - En base a algoritmos.

```

      0010
      0101
      ----
      0010
      0000
      0010
      0000
      ----
      0001010
  
```

□ Multiplicador por Suma-Desplazamiento

- Reproduce fielmente el método de multiplicar empleado manualmente.
 - Se multiplica usando únicamente sumas y desplazamientos.
1. Se observa el bit menos significativo de Q. Si es 1, se copia M y se suma. Si es 0, se suman todos ceros.
 2. Se desplazan los registros A y Q a la derecha.
 3. Se repiten los pasos 1 y 2 tantas veces como bits tenga el multiplicador (Q).
 4. El resultado se encuentra en A y Q.

M	A	Q
0010	0000	0101
	0010	
	0010	
	0001	010 →
	0000	
	0001	010
	0000	1001 →
	0010	
	0010	1001
	0001	0100 →
	0000	
	0001	0100
	0000	1010 →



6. OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN.

Algoritmo de Booth:

- ❑ Permite operar números positivos y negativos en formato C2.
 - ❑ En el multiplicador (Q) se añade un cero por la derecha.
 - ❑ En lugar de desplazamientos lógicos, aritméticos (se preserva el bit de signo).
 - ❑ En lugar de ver el bit menos significativo se observan los dos menos significativos:
 - 10 : Restar y desplazar
 - 01 : Sumar y desplazar
 - 00 : Desplazar
 - 11 : Desplazar
 - ❑ El algoritmo acaba cuando se terminan de desplazar todos los bits del multiplicador
- $1011 \times 0010 = 1110110$ $(-5 \times 2 = -10)$
 - Con el anterior algoritmo hubiera dado 00001010

M	A	Q	
1011	0000	00100	→
	0000	00010	
	- 1011		
	0101	00010	
	0010	10001	→
	+ 1011		
	1101	10001	
	1110	11000	→
	1111	01100	→



7. OPERACIONES DE DIVISIÓN

7.1. Método de División con Restauración

- M = divisor, A = 0, Q = dividendo.
- Se añade a M un cero por la izquierda.
- n° bits de A = n° bits de M.
- Se resta el divisor (M) de A.
- Si el resultado cabe, se desplazan A y Q a la izquierda, introduciendo un 1.
- Si no cabe, se restaura A, y se desplazan A y Q a la izquierda introduciendo un 0.
- Se finaliza cuando se ha realizado una operación de desplazamiento más que el número de bits de Q.
- En A y Q estará el resto y el cociente de la división.
- $100110 : 101 = 111$ $(38 : 5 = 7 + 3/5)$

M	A	Q	
0101	0000	100110	
	0101		
	1011		
	0101		
	0000	100110	←
	0001	001100	
	0101		
	1100		
	0101		
	0001	001100	←
	0010	011000	
	0101		
	1101		
	0101		
	0010	011000	←
	0100	110000	
	0101		
	1111		
	0101		
	0100	110000	←
	1001	100000	
	0101		
	0100	100000	←
	1001	000001	
	0101		
	0100	000001	←
	1000	000011	
	0101		
	0011	000011	←
	0100	000111	

Resto

Cociente



7. OPERACIONES DE DIVISIÓN

7.2. Método de División sin Restauración

- M = divisor, A = 0, Q = dividendo, como en el caso anterior.
- Se resta M de A.
- Se observa el bit mas significativo del resultado.
 - Si es '1', se desplaza insertando un 0 y se suma.
 - Si es '0', se desplaza insertando un 1 y se resta.
- Se finaliza cuando se ha realizado una operación de desplazamiento más que el número de bits de Q.
- En A y Q estará el resto y el cociente de la división.
- Si la última operación es una resta el resto obtenido es válido. Si es una suma habría que restaurar el contenido de los registros.
- Algoritmo más rápido que el anterior puesto que se avanza en todas las operaciones, no es necesario hacer operaciones que después se deshacen.

M	A	Q	
0101	0000	100110	
	0101-		
	1011	100110	←
	0111	001100	
	0101+		
	1100	001100	←
	1000	011000	
	0101+		
	1101	011000	←
	1010	110000	
	0101+		
	1111	110000	←
	1111	100000	
	0101+		
	0100	100000	←
	1001	000001	
	0101-		
	0100	000001	←
	1000	000011	
	0101-		
	0011	000011	←
	0110	000111	